



高等教育立体化精品教材

汽车电气构造实训指导

主编 谢鹏飞

副主编 刘兴瑶 陈 鹏 付 媚

西北工业大学出版社

西安

【内容提要】 本书系统介绍了汽车电气构造实训的相关知识内容。全书共7章,共22个实验,讲解详细、通俗易懂、实战性强。内容包括整车电器的电路与蓄电池,发电机与调节器,启动系统,点火系统,照明、信号、仪表和警报系统,辅助电气设备,汽车电器全车电路。

本书内容翔实,适合作为应用型本科院校、高职院校、技工学校汽车相关专业的教材,也可作为汽车维修人员以及汽车爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

汽车电气构造实训指导/谢鹏飞主编. —西安:
西北工业大学出版社,2019.12

ISBN 978-7-5612-6881-0

I. ①汽… II. ①谢… III. ①汽车-电气设备-构造
IV. ①U463.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 009461 号

QICHE DIANQI GOUZAO SHIXUN ZHIDAO 汽车电气构造实训指导

责任编辑: 张 潼

策划编辑: 肖 莎

责任校对: 孙 倩

装帧设计: 易 帅

出版发行: 西北工业大学出版社

通信地址: 西安市友谊西路 127 号

邮编: 710072

电 话: (029)88491757, 88493844

网 址: www.nwpup.com

印 刷 者: 河北祥浩印刷有限公司

开 本: 787 mm×1 092 mm

1/16

印 张: 5.5

字 数: 145 千字

版 次: 2019 年 12 月第 1 版

2019 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 19.80 元

如有印装问题请与出版社联系调换



前言

本书主要的目的是让学生在掌握理论知识的基础上通过实践指导,亲自动手,从而真正熟练应用相关知识,掌握操作技能。


本书内容按照整车电器的电路与蓄电池,发电机与调节器,启动系统,点火系统、照明、信号、仪表和警报系统,辅助电气设备,汽车电器全车电路等7章进行分类,共设计22个实验。通过实物讲解,学生亲自动手实践,以及故障的检测与维修让学生充分掌握汽车电气的核心与精髓,同时应用该知识进行初中级的应用!

本书将每章分解为若干个实验,每个实验由实验目标、考核点、实验仪器设备、实验过程、实验要点与注意事项、实验记录、实验总结与评价等部分组成。本书在编排上,注重理论与实践相结合,采用任务式教学模式,突出实践环节,充分体现了“工学结合一体化”的教学思想;在叙述上,详细讲解操作步骤,意在让学生易学易懂,方便自学,促进学生的全面发展。

在本书的编写过程中,得到了学院各位领导和教师的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢!

由于编者水平有限,书中疏漏之处敬请广大读者批评指正。

编者

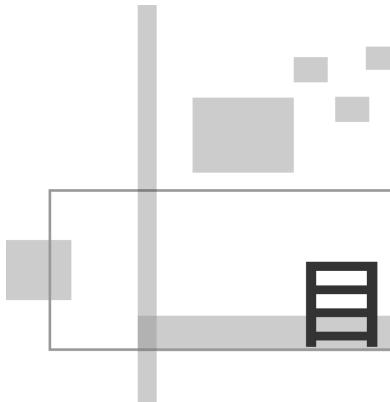

目录

第一章 整车电器的电路与蓄电池 1

- 实验一 整车电器的名称及安装位置 1
- 实验二 认识蓄电池及电解液密度和放电程度的检测 3
- 实验三 蓄电池的充电实验 6

第二章 发电机及其调节器 8

- 实验四 交流发电机的分解组装 8
- 实验五 交流发电机及调节器的检测 10
- 实验六 充电系统电路的连接与检测 17

第三章 启动系统 19

- 实验七 启动机的就车拆卸、分解及组装 19
- 实验八 启动机的检修 21
- 实验九 启动系统的电路连接 27

第四章 点火系统 31

- 实验十 传统点火系统各元件的结构 31
- 实验十一 传统点火系统的电路连接及点火实验 39
- 实验十二 点火正时的检查与调整 41
- 实验十三 磁感应及霍尔式点火系统的电路连接与检测 45
- 实验十四 点火系统的故障排除 48

第五章 照明、信号、仪表和警报系统 51

- 实验十五 前照灯的拆装与调整 51
- 实验十六 组合开关的检测 54
- 实验十七 灯光及信号系统的电路连接与检测 60
- 实验十八 仪表系统的检测 64

第六章 辅助电气设备..... 68

实验十九 雨刮器的检测 68

实验二十 电动车窗的检测 71

实验二十一 电动座椅的检测 74

第七章 汽车电气全车电路..... 78

实验二十二 全车电路的检测 78

第一章 整车电器的电路与蓄电池

实验一 整车电器的名称及安装位置

实验目标

- 认识汽车主要电器名称、在汽车上的安装位置。
- 了解电器的电路在整车上的走向。

考核点

认识各电器名称。

实验仪器设备

电气实验台一台、汽车一辆。

实验过程

打开汽车发动机罩，认识发动机部分的电子燃油控制系统、点火控制系统、怠速控制系统、进气控制系统等各部件名称及电路走向；认识底盘部分的变速器控制系统、防抱死制动系统等各部件名称及电路走向；认识车身部分的照明系统、信号系统等各部件名称及电路走向。

汽车电气系统的组成如图 1-1 所示。

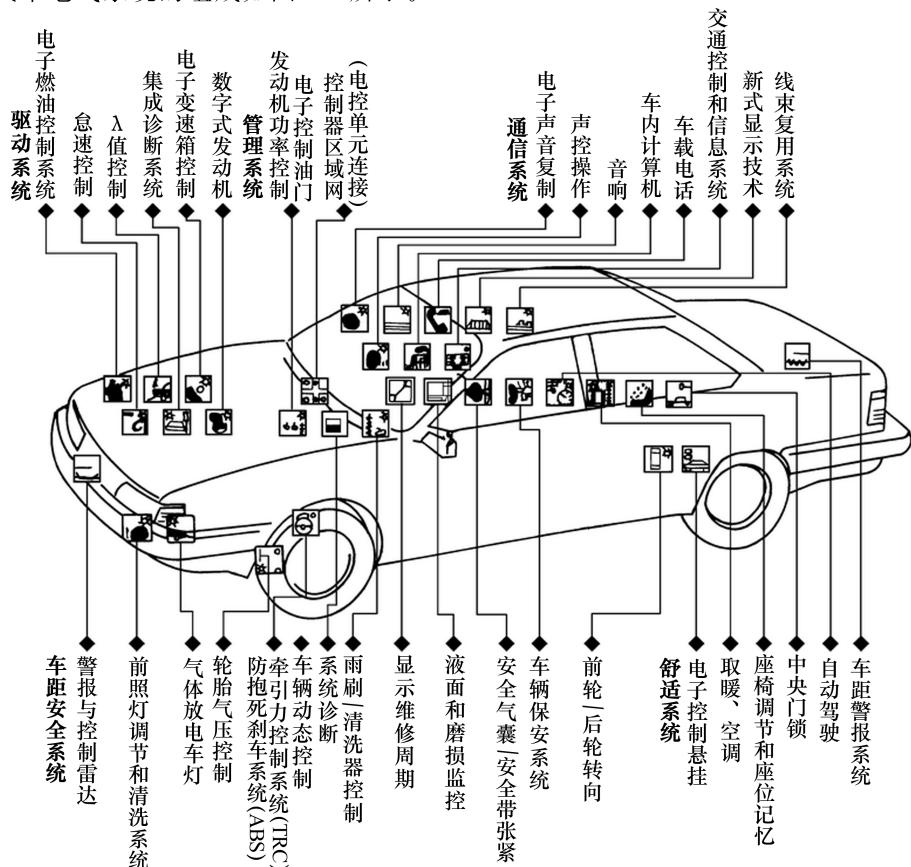


图 1-1 汽车电气系统的组成

实验要点与注意事项

- 认真听老师讲解并记住发动机各部件名称及电路走向。
- 了解底盘电子控制部分各部件名称及电路走向。
- 认识车身部分各部件名称及电路走向。
- 认识辅助电器的名称及在车上的安装位置。

实验记录

实验总结与评价

实验要求	是否完成
认识汽车主要电器名称、在汽车上的安装位置	
了解电器的电路在整车上的走向	

实验二 认识蓄电池及电解液密度和放电程度的检测

实验目标

- 认识蓄电池，掌握电解液加注量的多少。
- 掌握密度计的使用。
- 了解并掌握放电计的使用。

考核点

- 掌握电解液加注量的多少。
- 掌握密度计和放电计的使用。

实验仪器设备

电气实验台一台、蓄电池一个、密度计一个、放电计一个、尖嘴钳一把。

实验过程

一、认识蓄电池

观察蓄电池的结构，如图 1-2 所示。

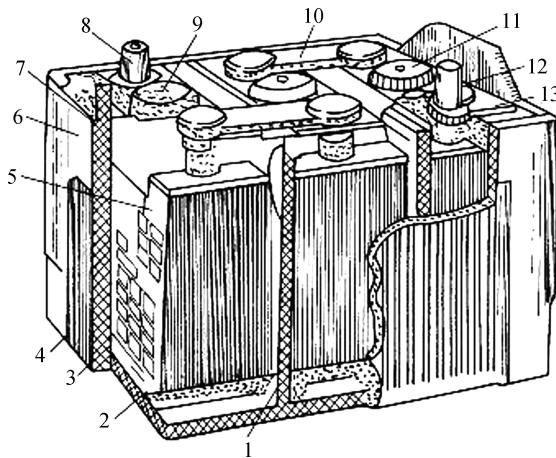


图 1-2 蓄电池的结构

1—隔板；2—凸筋；3—负极板；4—外壳；5—正极板；
6—电池壳；7—防护板；8—负极接线柱；9—通气孔；
10—联条；11—加液孔螺塞；12—正极接线柱；13—单格电池盖

蓄电池电解液的加注量应在最高线与最低线之间，如图 1-3 所示。如果液面过低，应及时补充蒸馏水。

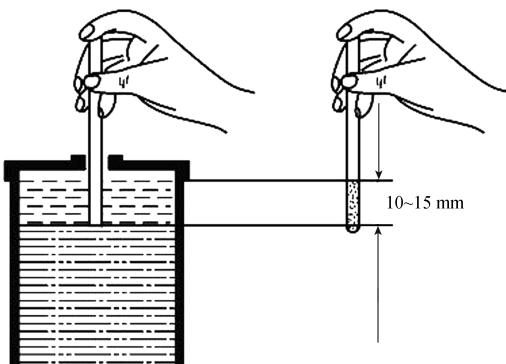


图 1-3 检查蓄电池液面高度

二、电解液密度的检测

蓄电池密度计的使用如图 1-4 所示。绿色指电量用完了，红色指电量用了一半，黄色指电量充足。


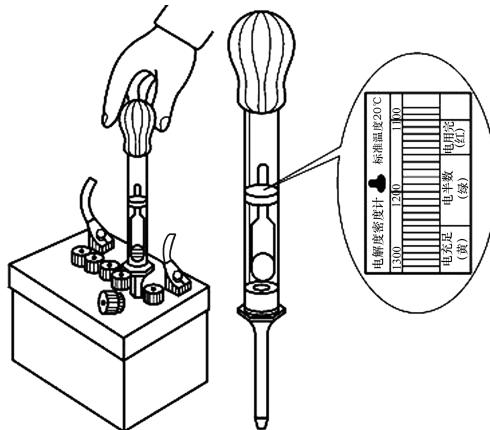


图 1-4 蓄电池密度计的使用

三、放电程度的检测

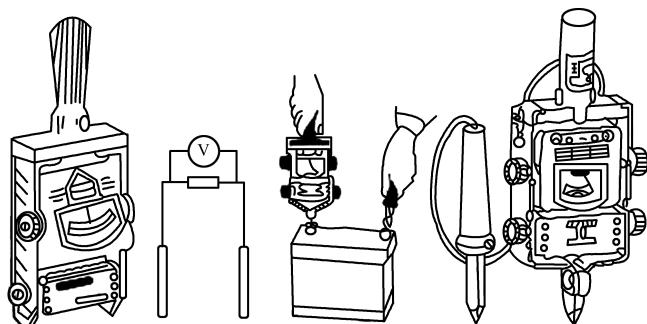放电计的使用如图 1-5 所示。一端接蓄电池正极，另一端接蓄电池负极，指针指示应大于 11 V，否则不能用。



(a) 单格电池高率放电计

(b) 整体电池高率放电计

图 1-5 放电计的使用

实验要点与注意事项

- 检测液面高度要用玻璃棒。
- 电解液不能溅到衣服和皮肤上。
- 使用放电计应分清正负极。

实验记录

实验总结与评价

实验要求	是否完成
认识蓄电池,掌握电解液加注量的多少	
掌握密度计的使用	
了解并掌握放电计的使用	

实验三 蓄电池的充电实验

实验目标

- 学习并掌握蓄电池在汽车上的充电过程。
- 掌握蓄电池的充电方法及充电机的使用。

考核点

- 了解蓄电池在汽车上的充电过程及电路走向。
- 了解蓄电池从车上拆下如何充电。

实验仪器设备

充电机一台、电气实验台一台、蓄电池一个。

实验过程

蓄电池电先经点火开关至调节器给发电机励磁，发电机发电后给蓄电池充电。交流发电机、调节器、蓄电池的连接电路如图 1-6 所示。

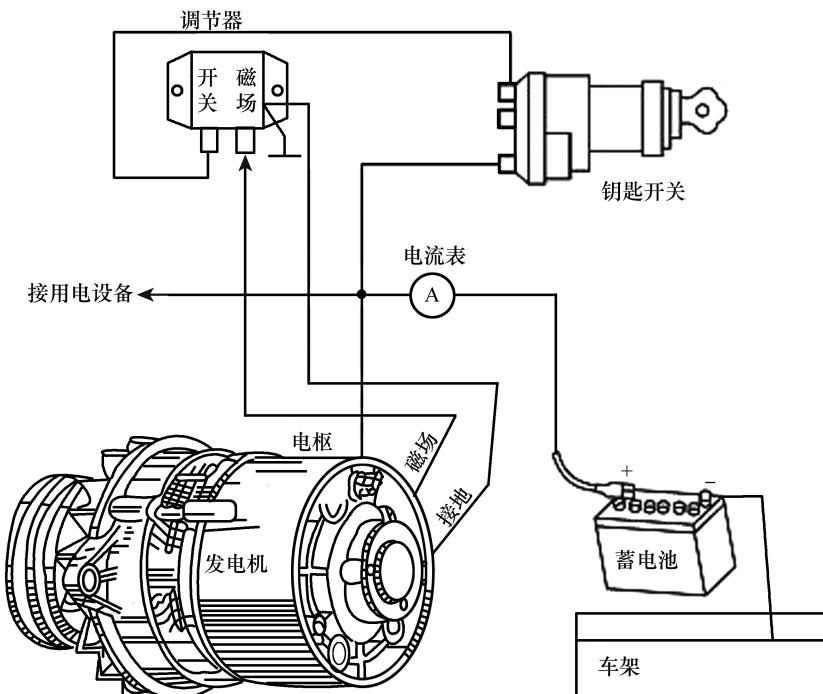


图 1-6 交流发电机、调节器、蓄电池的连接电路

蓄电池加液盖拧开，将充电机正极夹蓄电池正极，充电机负极夹蓄电池负极，通入交流电整流充电，并将电流调至 5~10 A。

实验要点与注意事项

- 发电机电枢不能搭铁。
- 充电时蓄电池正负极不能夹错。
- 充电电流不能过大，充电时间不能过长。

实验记录

实验总结与评价

实验要求	是否完成
学习并掌握电池在汽车上的充电过程	
掌握蓄电池的充电方法及充电机的使用	

第二章 发电机及其调节器

实验四 交流发电机的分解组装

实验目标

- 掌握交流发电机的拆装顺序，并且能够正确使用拆装工具。
- 能清楚地说明各零部件在发电机工作时的作用。

考核点

交流发电机的拆装。

实验仪器设备

- 发动机实验台一台或汽车一辆，硅整流交流发电机一台。
- 台钳及平台，一字螺钉旋具、十字螺钉旋具大小各一个，呆扳手、梅花扳手各一套。
- 油盆、毛刷各一个，适量清洗剂、润滑脂、00号砂纸及棉纱。

实验过程

一、交流发电机的分解与清洗

交流发电机的分解图如图 2-1 所示。

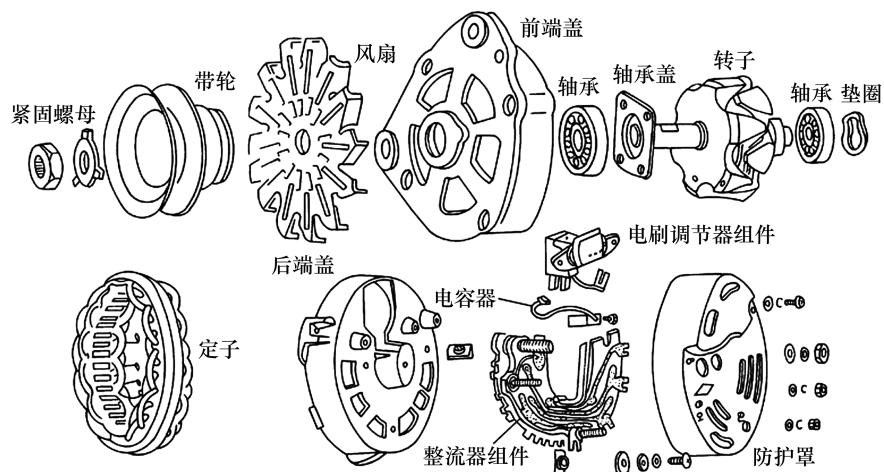


图 2-1 交流发电机的分解图

- (1)拆下固定电刷组件和调节器总成的两个固定螺钉，取下电刷和调节器。
- (2)分别用直径为 14 mm、5 mm 的套筒扳手拆下输出端子(B+)和励磁绕组接线端子(D+)上的紧固螺母。

- (3)拆下绝缘架固定螺钉,取下绝缘架。
 - (4)拆下防干扰电容器固定螺钉,拔下电容器引线插头,取下电容
 - (5)拆下前、后端盖固定螺栓,分离前、后端盖,使定子与后端盖在一起。
 - (6)拆下整流器总成固定螺钉,从后端盖上取下整流器总成与定子。
 - (7)用30~50 W/220 V的电烙铁焊开定子绕组引线与整流二极管引出电极间的四个焊点,使定子总成与整流器总成分离。
 - (8)用布或棉纱蘸适量清洗剂擦洗转子绕组、定子绕组、电刷及其他机件。
- ## 二、交流发电机的装复
- (1)在轴承内加注润滑脂。
 - (2)将转子、前端盖、风扇叶轮及传动带盘装合在一起。
 - (3)安装电刷架、电刷及弹簧。
 - (4)安装元件板,元件板也安装在后端盖内部。
 - (5)把定子线圈与后端盖合装在一起,连接好二极管与定子线圈的引出。
 - (6)将两端盖装合在一起,拧紧对销螺钉。
 - (7)安装发电机接线桩头。发电机上正极与“Y”桩头应与后端盖不导电,发电机负极桩头应与后端盖导电。

实验要点与注意事项

- 拆装过程中不得丢失、损坏和漏装零部件。
- 不可用汽油清洗转子和定子线圈,以防绝缘损坏。

实验记录

实验总结与评价

实验要求	是否完成
掌握交流发电机的拆装顺序，并且能够正确使用拆装工具	
能清楚地说明各零部件在发电机工作时的作用	

实验五 交流发电机及调节器的检测

实验目标

- 根据交流发电机的工作原理，在拆装过程中熟悉交流发电机各零部件，并掌握其基本技术要求。
- 了解并掌握发电机各零部件的检测。
- 掌握触点式调节器的常规检查和维护方法。
- 掌握集成电路式调节器技术状况的检查方法。
- 能够根据相关的标准对检测结果做出正确的结论。

考核点

- 交流发电机各零部件的检测。
- 能够根据检测结果判断零部件好坏。
- 调节器的检测。

实验仪器设备

- 电气实验台一台、硅整流交流发电机一台。
- 触点调节器、电子调节器。
- 台钳及平台，蓄电池一个，一字螺钉旋具、十字螺钉旋具大小各一个，呆板手、梅花扳手各一套。
- 万用表、电流表、电压表、转速表、电烙铁、2 W/12 V 小灯泡、弹簧秤。
- 游标卡尺或直尺、拉器、百分表各一个，V 形铁一对。

实验过程

一、硅整流交流发电机的不解体检测

用万用表检测发电机各接线端之间的电阻，应与规定相符。

常见交流发电机各接线柱之间的阻值见表 2-1。

表 2-1 常见交流发电机各接线柱间的阻值

硅整流交流发电机型号	“F”与“E”间阻值/ Ω	“B”与“E”间阻值/ Ω		“N”与“E 或 B”间阻值/ Ω	
		正向	反向	正向	反向
JF11、13、15、21、132N	5~7	40~50	>10k	10 左右	>10k
JFW14(无刷)	3.5~3.8				
夏利 JFZ1542	2.8~3.0				
桑塔纳 JFZ1913	2.8~3.0	65~80			

注：指针式万用表型号不同，测得“B”与搭铁之间的阻值不同。

一般 12 V 发电机转子绕组的电阻约为 3.5~6 Ω , 24 V 的约为 15~21 Ω 。

二、硅整流交流发电机的检修

1. 转子检修

(1) 转子绕组检修。如图 2-2 所示，用万用表 $R \times 1$ 挡检测两集电环之间的电阻，应与标准相符。若阻值为 ∞ ，说明断路；若阻值过小，说明短路。

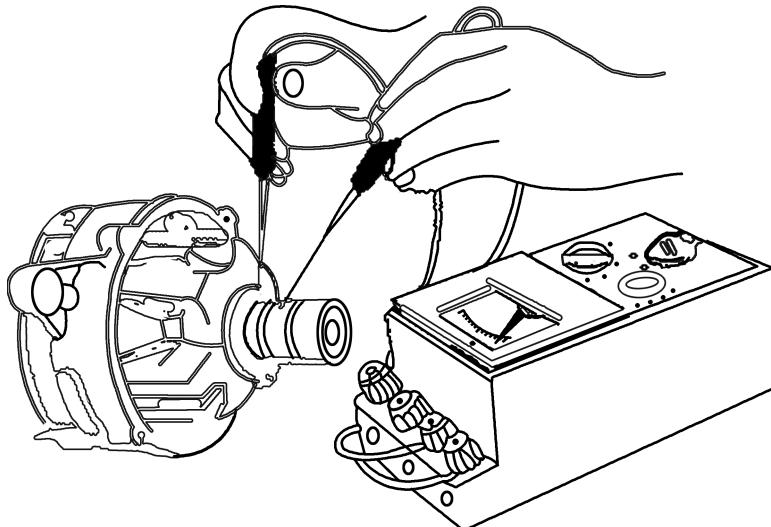


图 2-2 检测集电环的电阻

用万用表电阻最大挡检测集电环与铁芯(或转子轴)之间的电阻，应为 ∞ ，否则为搭铁。

断路应焊修或更换转子总成，短路和搭铁应更换转子总成。

(2) 集电环检修。集电环表面应平整光滑，若有轻微烧蚀，用 00 号砂纸打磨；烧蚀严重，应在车床上精车加工。

用钢尺测量集电环厚度，应与规定相符，否则应更换。

用千分尺测量集电环圆柱度，应与规定相符，否则应精车加工。

(3) 转子轴检修。用百分表测量转子轴摆差，应与规定相符，否则应予以校正，如图 2-3 所示。

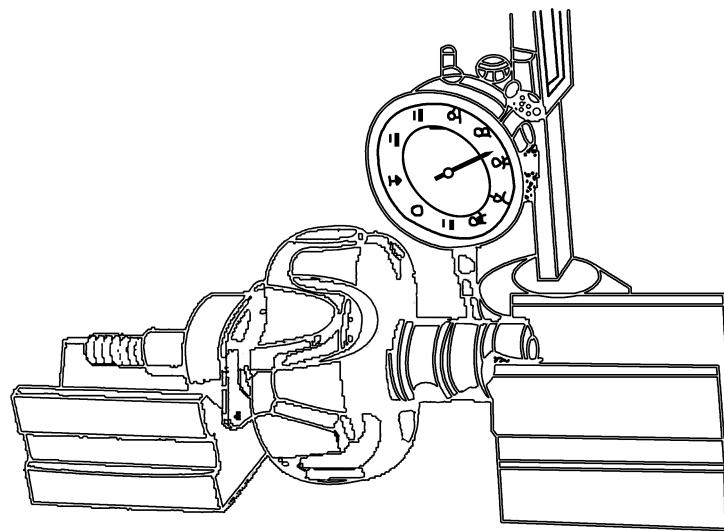


图 2-3 用百分表测量转子轴摆差

2. 定子检修

(1)定子绕组断路检修。如图 2-4 所示,用万用表 $R \times 1$ 挡检测定子绕组三个接线端,两两相测,阻值应小于 1Ω ,若阻值为 ∞ ,说明断路。断路故障应用 $35 W/220 V$ 的电烙铁焊接修复,若不能修复,应更换定子绕组或定子总成。

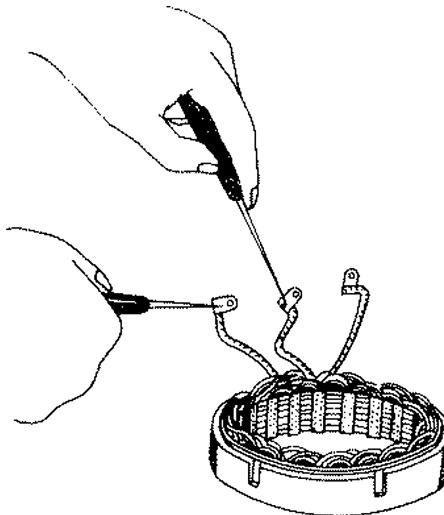


图 2-4 定子绕组断路检修

(2)定子绕组搭铁检修。用万用表电阻最大挡检测定子绕组接线端与定子铁芯间的电阻,应为 ∞ ,否则说明搭铁。搭铁应更换定子绕组或定子总成。

3. 检查整流器

检查整流器如图 2-5 所示。

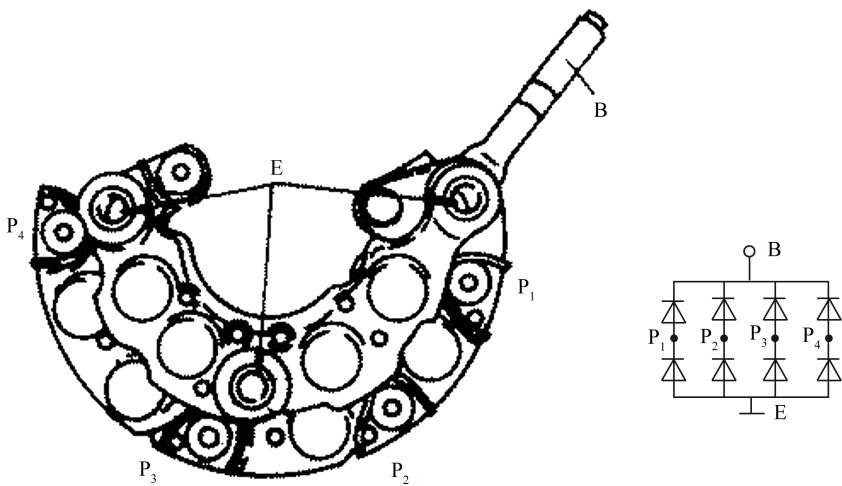


图 2-5 检查整流器

(1)检查二极管的好坏。将万用表的两测试棒接于二极管的两极测其电阻，再反接测一次。若阻值一大($10\text{ k}\Omega$)一小($8\sim10\ \Omega$)，差异很大，则二极管良好；若两次测量阻值均为 ∞ ，则为断路；若两次测量阻值均为0，则为短路。

对焊接式整流二极管来说，只要有一只二极管损坏，则需更换该二极管所在的正整流板或负整流板总成；若为压装结构，则只需更换故障二极管即可。

(2)二极管的极性判别。常用的万用表有机械式和电子式两种，机械式万用表检测方法是：将万用表的正测试棒(红色)接二极管引出极，负测试棒(黑色)接二极管另一极，测其电阻。若阻值大于 $10\text{ k}\Omega$ ，则该二极管为正极管；若阻值为 $8\sim10\ \Omega$ ，则该二极管为负极管。

4. 检查电刷组件

图 2-6 所示为电刷及电刷架。

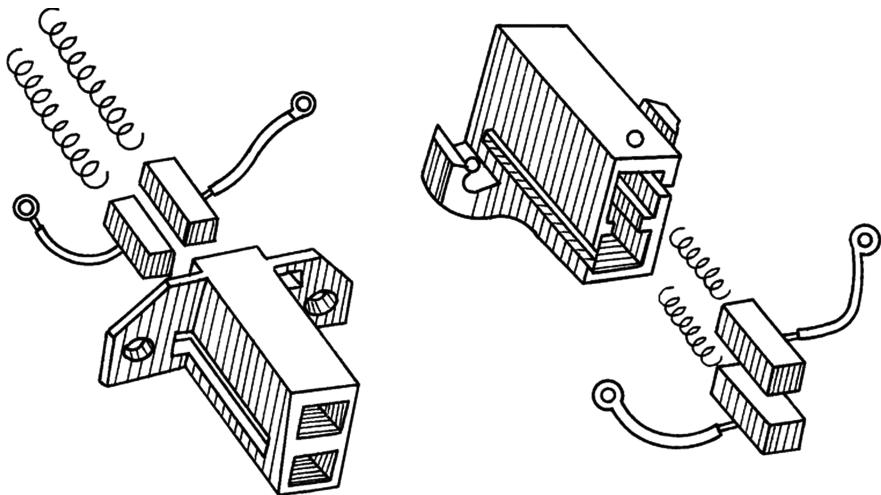


图 2-6 电刷及电刷架

- (1) 外观检查。电刷表面应无油污,无破损、变形,且应在电刷架中活动自如。
- (2) 电刷长度检查。用游标卡尺或直尺测量电刷露出电刷架的长度,应与规定相符。
- (3) 弹簧压力测量。检测电刷弹簧压力应与规定相符。

5. 触点式调节器的检查与维护

触点式调节器的结构如图 2-7 所示。

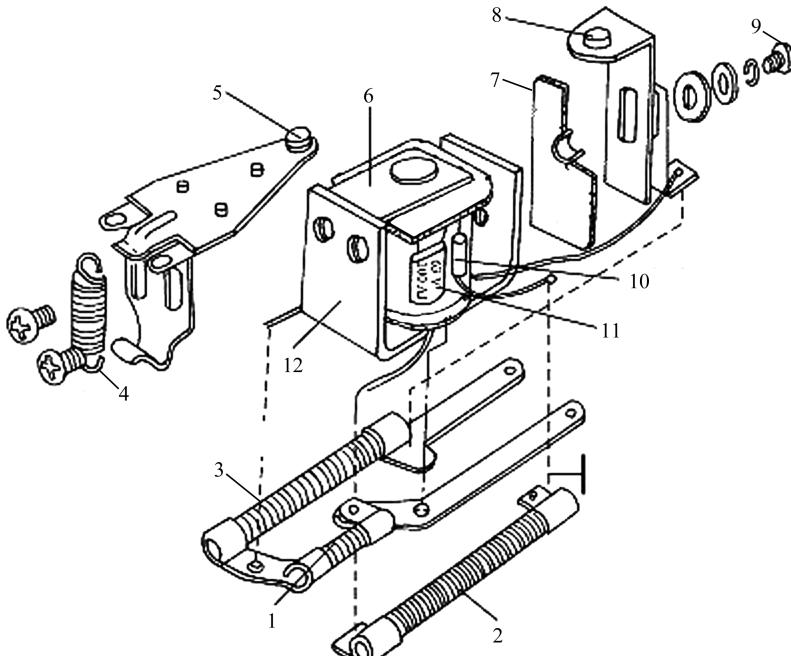


图 2-7 触点式调节器的结构

1—加速电阻;2—补偿电阻;3—附加电阻;4—调整弹簧;5—活动触点;
6—磁补偿片;7—绝缘垫;8—固定触点;9—螺钉;10—二极管(VD);11—火弧电容(C);12—磁轭

(1) 检查触点表面是否有较深蚀坑或严重残缺,磨平后触点厚度不得小于 0.4 mm。修磨触点应用专用白金砂条插入触点接触面之间,轻压活动触点,往复抽动白金砂条,直到磨光、磨平接触面。最后用硬纸片夹在触点间,擦去脏物和遗留砂粒。对于蚀坑较严重的触点,可拆下在平整的磨石上磨平后再装上。装复时,上、下触点中心应对正,偏移量不得超过 0.2 mm,以保证触点接触面积。

(2) 检查电阻。电阻不得有断丝、叠丝、变色和烧焦等现象,阻值变化过大或烧焦严重时必须更换。更换时,可采用同型号废旧调节器上相应的未损坏的电阻。

(3) 检查弹簧。调节器均采用密圈拉力弹簧,若拆下的弹簧在自由状态下,各弹簧之间有未压紧现象时,应予以修整。弹簧两端的拉钩若有折断不足一圈长度时,可用尖嘴钳弯起端圈重做钩环。

6. 晶体管式电压调节器的检测

晶体管式电压调节器的检测如图 2-8 所示。

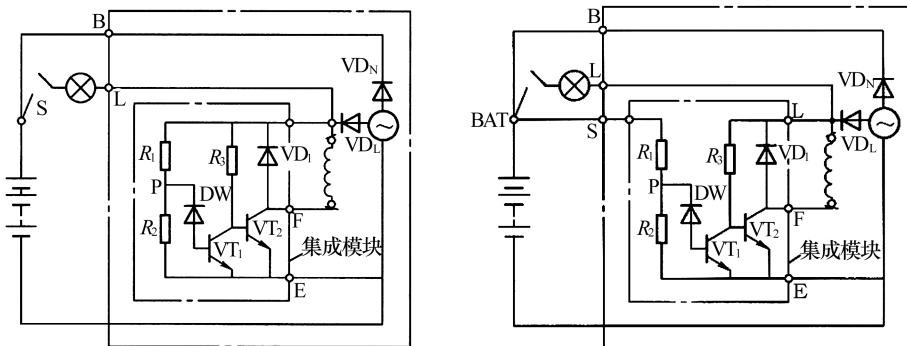


图 2-8 晶体管式电压调节器的检测

(1) 静态检测。使用万用表 $R \times 100$ 挡测量晶体管调节器各接线柱之间的静态电阻。

(2) 动态检测。搭铁形式的检测:接好电路,将电源电压调到 12 V,接通开关 S,若小灯泡不亮,则该调节器为内搭铁型调节器;若小灯泡亮,则该调节器为外搭铁型调节器。

(3) 好坏的检测。将调节器根据搭铁形式连接好电路。接通开关 S,逐渐调高电源电压,小灯泡的亮度应随电压升高而增强,当电源电压调至调节电压,充电系统由发电机、调节器、蓄电池、充电指示灯及点火开关等组成。工作过程为,启动发动机时先接通启动开关,此时充电指示灯亮,由蓄电池提供发电机的励磁电流。发动机运转带动发电机发电,当发电机磁场二极管端的输出电压与蓄电池的端电压大致相等时,充电指示灯熄灭,由发电机定子线圈通过磁场二极管供给磁场线圈的磁场电流,并由集成电路调节器控制磁场电流的大小,稳定发电机的输出电压,对蓄电池充电的同时向负载供电。测试调节器的值为 13.5~14.5 V 时,小灯泡熄灭,则为良好;若小灯泡始终发亮或始终熄灭,则为损坏,应更换。

7. 其他零件的检查

检查发电机各接线柱的绝缘情况,发现搭铁故障应拆检;检查轴承轴向和径向间隙,应不大于 0.20 mm,滚珠、滚道无斑点,轴承无转动异响;检查前后端盖、皮带轮等应无裂损,绝缘垫应完好。

8. 交流发电机性能的检测

(1) 实验台实验。

空载实验:将发电机正确安装在实验台上,启动实验台,记录实验数据,应与规定相符。

负载实验:将发电机正确安装在实验台上,启动实验台,记录实验数据,应与规定相符。

就车测试:检查传动带松紧度,如图 2-9 所示。用 30~50 N 的力按下传动带,挠度应为 10~15 mm。

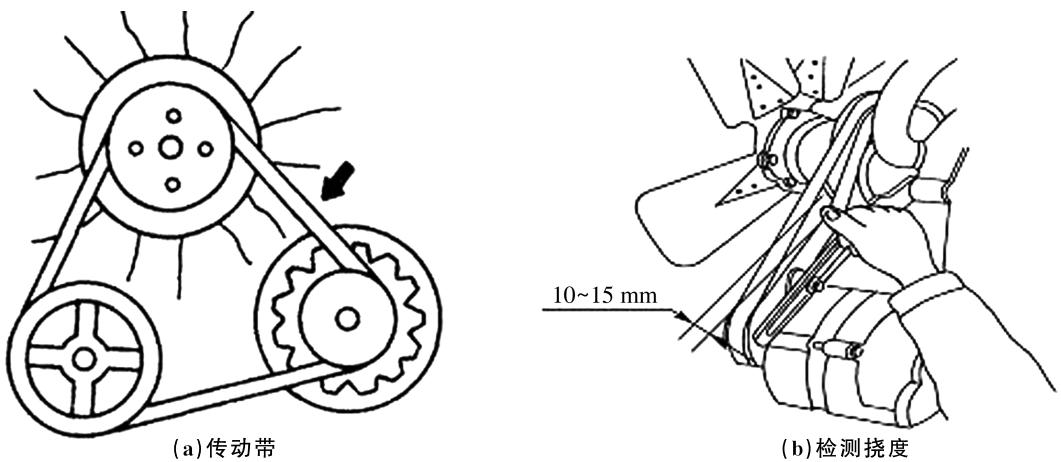


图 2-9 检查传动带松紧度

(2) 发电机电压测试。关闭车上所有电器,启动发动机保持在 $2\ 000\text{ r}/\text{min}$, 测量蓄电池空载充电电压,应比参考电压(原蓄电池端电压)高些,但不超过 2 V ;仍在 $2\ 000\text{ r}/\text{min}$ 时,接通所有电器,测量蓄电池负载电压,应至少高出参考电压 0.5 V 。

实验要点与注意事项

- 接线过程中应看清标记。
- 发动机电枢不能搭铁。

实验记录

实验总结与评价

实验要求	是否完成
交流发电机各零部件的检测	
能够根据检测结果判断零部件好坏	
调节器的检测	

实验六 充电系统电路的连接与检测

实验目标

- 了解充电系统电路的走向。
- 会连接充电系统电路。
- 会对充电系统常见故障进行排除。

考核点

- 充电系统电路的连接。
- 充电系统常见故障的排除。

实验仪器设备

- 充电系统实验台两台(不同车型)、汽车两辆。
- 常用工具一套、试灯两个、导线若干。

实验过程

充电系统常见的电路连接如图 2-10 所示。其中,调节器正极接点火开关 IG, 调节器 E 接线柱接发电机 F 接线柱, 调节器 E 接线柱直接搭铁; 发电机 A 接线柱接蓄电池正极, 发电机 E 接线柱直接搭铁。

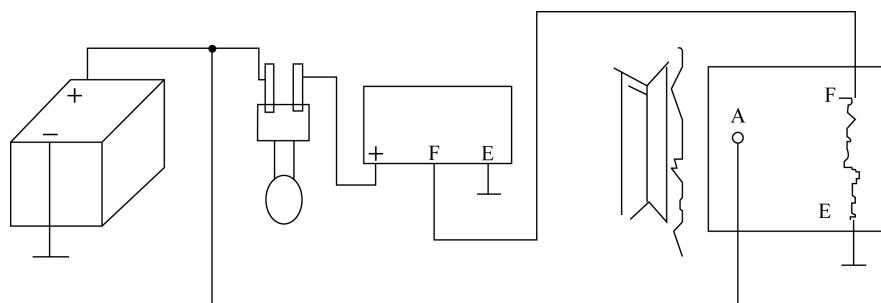


图 2-10 充电系统常见的电路连接

若发电机不发电, 则打开点火开关, 用螺钉旋具的金属部分检测发电机皮带盘有无吸力, 有吸力则励磁电路是好的, 故障在发电机, 若无吸力则用试灯检测发电机 F 接线柱是否有电, 有电则故障在发电机, 没有电则检测调节器正极是否有电, 没有电则点火开关

至调节器断路,有电则短接调节器正极与 F 接线柱看有无吸力,有吸力则调节器坏了,没有吸力则调节器至发电机励磁电路断路,重点检查电路。

实验要点与注意事项

- 接线过程中应看清标记。
- 检测吸力过程中严禁启动以防意外。

实验记录

实验总结与评价

实验要求	是否完成
充电系统电路的连接	
充电系统常见故障的排除	